

به نام خدا

گزارش طراحی لایه فیزیکی 802.11a

سینا کریمی 97105509

این سخت افزار شامل 4 قسمت برای گیرنده و فرستنده میباشد. قسمت اول Scrambler، قسمت دوم Convolutional Encoder، قسمت سوم Data Interleaver و قسمت آخر خروجی دادن موج سینوسی برای مدولاسیون های مختلف میباشد. (لیست فایل ها در آخر این گزارش قرار دارد)


قسمت Scrambler:

• تئوری و الگوریتم

الگوریتم مربوط به Scrambling در صفحه 16 در فایل استاندارد که برای پروژه قرار داده شده میباشد. این اسکریپلر از نوع Additive synchronous scrambler میباشد و رابطه آن به شکل:

$$S(x) = x^7 + x^4 + 1$$

میباشد. شکل آن به صورت زیر میباشد:

 

حال برای ماژول Descrambler میتوانیم یک ماژول scrambler را در قسمت گیرنده داشته باشیم و آن را با کمک بیت های سرویس با ماژول داخل فرستنده سنکرون کنیم و بعد آن خروجی XOR سمت راست مربوط به دیتا و یکی از ورودی های آن را داریم، پس کافی است که این دو را در یکدیگر دوباره XOR کنیم که ورودی دوم به دست بیاید.

برای سنکرون سازی این دو ماژول از 7 بیت 0 در فیلد service استفاده میکنیم. هر بار که یک 0 وارد ماژول scrambler میشود، این 0 با بیت اول بیت های داخلی ماژول XOR میشود و به دلیل اینکه 0 است خروجی آن برابر همان بیت اول درون Scrambler میشود. در شکل و رابطه نیز میتوانیم ببینیم که بیت ها در 7 کلاک تغییر میکنند، پس اگر در یک تناوب 7 کلاکی ما 7 بیت 0 را وارد این ماژول بکنیم خروجی ما بیت های داخلی Scrambler بعد از خروج آخرین 0 خواهد بود بنابراین این ماژول در گیرنده دقیقاً میداند که به چه صورت باید تنظیم بشود که بتواند دیتا را دست دیکود بکند. بعد آن ماژول داخل گیرنده باید یک کلاک جلوتر برود زیرا حالتی که 0 ها گزارش میکنند حالتی است که آخرین 0 دیده است و یک کلاک بعد که دیتا وارد میشود ماژول داخل فرستنده یک بار جلوتر رفته است بنابراین ماژول گیرنده نیز باید 1 کلاک جلو برود و بر اساس آن دیتا را دیکود بکند.


• ساختار فریم

در کل فریم تنها قسمت هایی که نیاز است آنها را اسکرمل کنیم قسمت مربوط به دیتا میشود و در این قسمت به دلیل این که فقط 7 بیت اول سرویس مهم هستند ما فقط 7 بیت اول سرویس و بقیه دیتا را اسکرمل میکنیم زیرا قسمت های بعد سرویس رزرو هستند و مقادیر آنها برای ما اهمیت ندارد و در اینجا فقط میخواهیم نشان دهیم که این ماژول درست کار میکند.

• ساختار ماژول ها

همانند شکل بعد ماژول داخل فرستنده دارای پایه های reset, clk, data_in, data_out, seed میباشد.

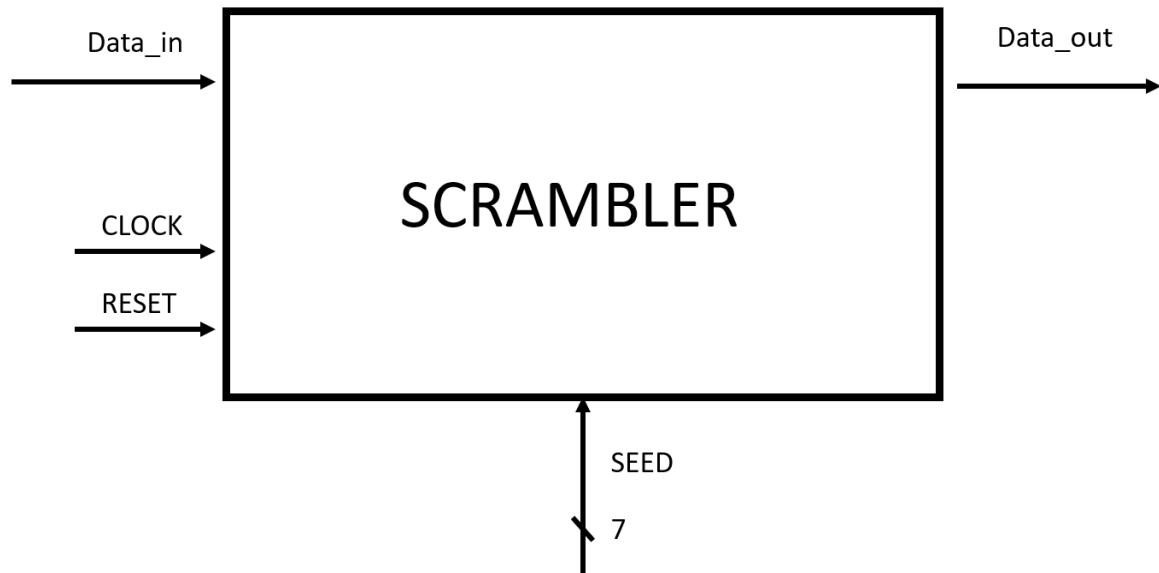پایه ریست به این شکل کار میکند که وقتی 1 بشود، بیت های داخل Scrambler به بیت هایی که از طریق seed میدهیم تغییر میکند. Seed یک باس 7 بیتی میباشد. ورودی های دیتا نیز به صورت سریال میباشد.



ماژول Descrambler نیز مانند ماژول Scrambler می باشد با این تفاوت ها که ورودی seed ندارد به دلیل اینکه دیتا به صورت سریال وارد میشود و زمانی که reset میشود، 7 بیت بعد را به عنوان بیت های سنکرون سازی در نظر میگیرد و بعد آن ها دیتا را برای ما descramble میکند.



• کد متلب

کد متلب برای این قسمت بر اساس الگوریتمی که بالاتر ارائه شد کار میکند. ورودی این کد یک seed مشخص 7'b0101001 می باشد به دلیل اینکه برای تست ماژول بتوانیم از یک سید مشخص استفاده کنیم و مشکلات دیباگ و

وریفیکیشن کمتر شود. برای ماژول اسکرمبلر بیت های ماژول آرایه x میباشد. این آرایه ابتدا 7 بیت را اسکرمبل میکند تا Descrambler بتواند از آنها استفاده کند سپس نتیجه آن ها را در آرایه service میریزد که مستقیماً در descrambler از آن استفاده خواهیم کرد. سپس یک عدد رندوم از 0 تا 127 انتخاب میشود و آن را به صورت یک عدد 7 بیتی در می آوریم و از همان مقادیر x که بعد از اسکرمبل کردن بیت های 0 به دست آمده اند استفاده میکنیم و دیتای آن را اسکرمبل میکنیم. در این حین دیتای باینری قبل اسکرمبل شدن را در یک خط در یک فایل تکست و دیتای اسکرمبل شده را در خط بعدی مینویسیم. به دلیل اینکه سید را یکی در نظر گرفتیم نیازی به دیتای دیگری برای تست نمیشد (در گروه نیز من این سوال را پرسیدم و پاسخی که گرفتم این بوده که نیازی نیست که سید تصادفی باشد ولی حتی اگر نیازی باشد که تصادفی باشد فقط کافی است یک متغیر در کد وریلاگ تغییر کند که در قسمت های بعد توضیح داده خواهد شد). بعد این کار همین دیتای اسکرمبل شده را دوباره به ماژول Descrambler میدهیم و میتوانیم در کنسول مشاهده کنیم که دیتای ورودی و خروجی برابر هستند. این عمل را 20 بار تکرار میکنیم تا 40 زوج دیتای وروی و Scrambled داشته باشیم. دوباره نیازی برای تولید دیتای جداگانه برای تست Descrambler نمیشد زیرا میتوان از همان فایل درست شده به صورتی که ورودی دیتای اسکرمبل شده باشد و با دیتای اصلی مقایسه شود استفاده کرد. خروجی این فایل به نام test.txt میباشد.


• کد وریلاگ


در کد وریلاگ این 2 ماژول برای اینکه چک کردن جواب ماژول ها به صورت چشمی راحت تر باشد خروجی به صورت blocking میباشد اما اگر به non blocking تغییر کند هیچ مشکلی در کد به وجود نمی آید.

ماژول Scrambler در فایل Scrambler.v میباشد که در این ماژول دقیقاً همان الگوریتمی که بالا گفته شده پیاده شده است و هیچ نکته خاصی برای آن وجود ندارد. در هر کلاک یک بیت را اسکرمبل میکند.

ماژول Descrambler در فایل Descrambler.v میباشد. این ماژول ابتدا زمانی که ریست میشود به state 1 که حالت گرفتن 7 صفر اول برای synchronization میباشد میرود و شمارنده داخلی 0 میشود. ابتدا یک پالس ریست دریافت میکند سپس بعد از آن در هر کلاک یک دیتا میگیرد و یک شمارنده داخلی دارد که می شمارد چند بیت وارد آن شده است. وقتی بیت آخر را میخواهد بگیرد متغیر state به 0 و شمارنده نیز 0 میشود و از این به بعد هر دیتایی را که بگیرد descramble میکند. در حالت اول خروجی آن Valid نمیشد.


نتیجه سنتز برای Scrambler:

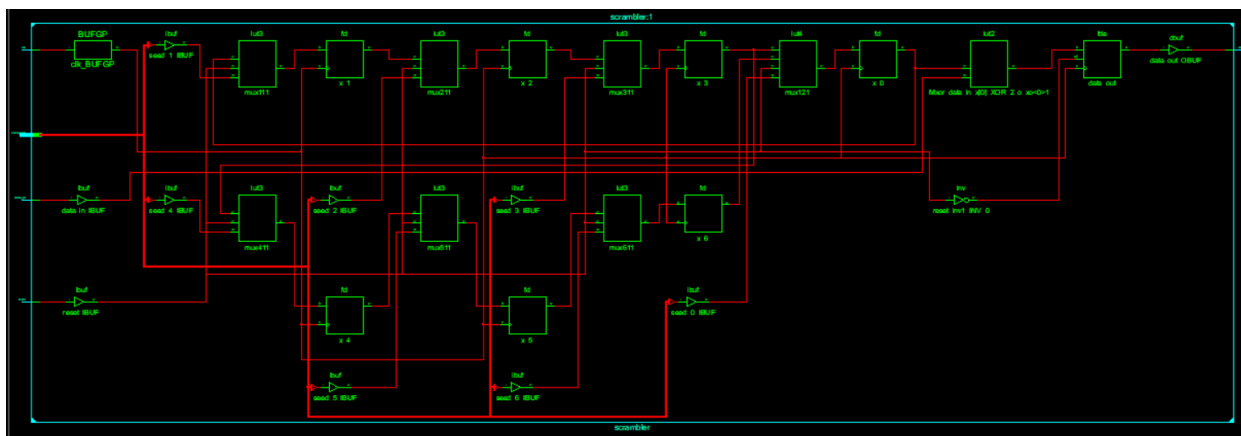

 


در این ماژول سید ما همان سیدی است که در فایل متلب به کار رفته است و ورودی آن عدد 23 به صورت یک عدد باینتری 7 بیتی میباشد.

 برای descrambler فایل مربوط به تست تکی به نام descrambler_tb.v میباشد و برای این ماژول نیز سنکرون سازی مربوط به سید بالا را داده ایم و ورودی آن نیز اسکرمبل شده عدد 23 میباشد:



برای تست با دیتای test.txt مربوط به scrambler نام فایل sc_tb.v می باشد. در این فایل سید همان سیدی می باشد که در قبل گفته ایم و دیتای خروجی مربوط به متلب را به آن می دهیم. به ازای هر بار که دیتای خروجی با درست برابر باشد عبارت YES چاپ میشود و اگر همه آنها درست باشند عبارت The module is working correctly چاپ میشود و اگر دیتایی درست خروجی ندهد عبارت NO چاپ میشود و در آخر عبارت The module is not working correctly چاپ میشود. شیوه کار این تست بنچ به این صورت می باشد که دیتای درست در رجیستر ans ذخیره میشود و دیتایی که می خواهیم به ماژول ورودی بدهیم در رجیستر data ذخیره میشود. ابتدا 7 صفر به ماژول داده میشود و سپس مقادیر دیتا به آن به ترتیب داده میشود و در رجیستر s_out ذخیره میشود و اگر s_out با ans برابر باشد جواب درست در نظر گرفته میشود.

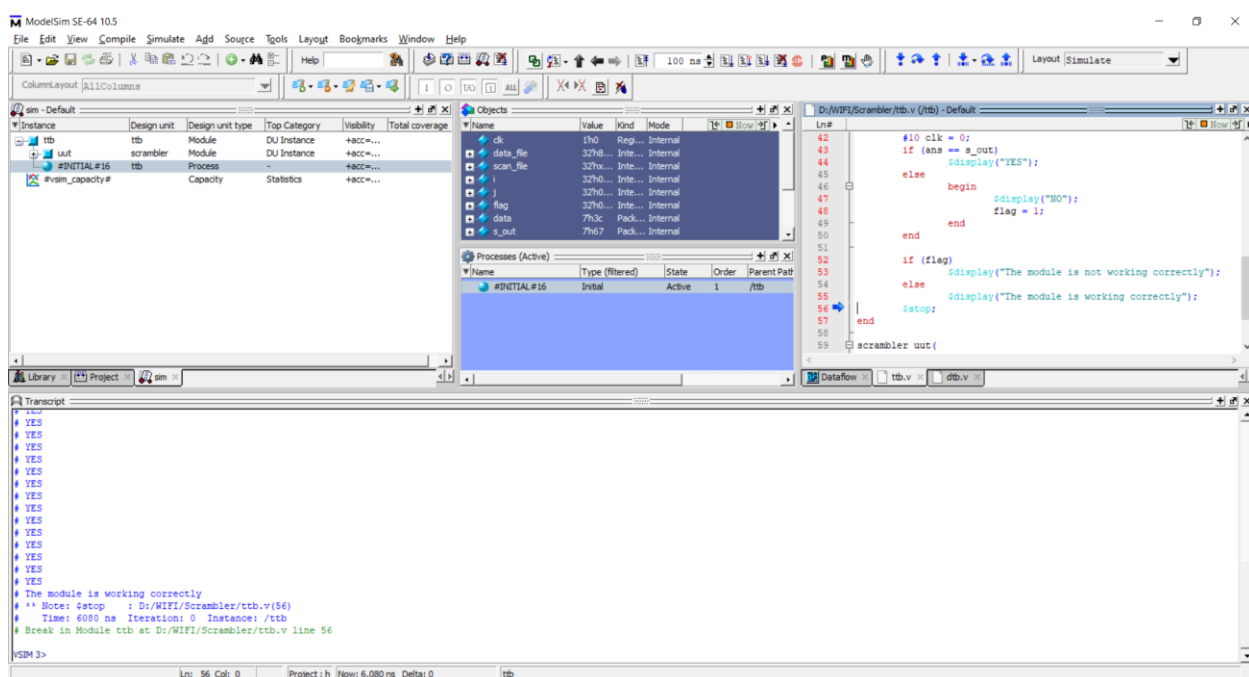

برای descrambler نیز فایل مربوط به تست دیتای test.txt به نام dsc_tb.v می باشد و تفاوت هایی که با ماژول بالا دارد این است که دیتاهای رجیستر های ans و data برعکس قرار میگیرند چون می خواهیم دیتای اسکرمل شده را برگردانیم و هر بار نتیجه اسکرمل شدن 7 صفر را به آن می دهیم که مقدار 7'b1100111 می باشد را به آن می دهیم و رجیستر seed نیز در این قسمت وجود ندارد. باقی قسمت ها مانند تست بنچ scrambler می باشد. نتیجه آن به صورت زیر می باشد:

ModelSim SE-64 10.5

File Edit View Compile Simulate Add Source Tools Layout Bookmarks Window Help

ColumnLayout AllColumns

sim - Default

Instance	Design unit	Design unit type	Top Category	Visibility	Total coverage
de_ttb	de_ttb	Module	DU Instance	+acc=...	
ut	descrambler	Module	DU Instance	+acc=...	
#INITIAL#15	de_ttb	Process	-	+acc=...	
#vsm_capacity#		Capacity	Statistics	+acc=...	

Objects

Name	Value	Kind	Mode
ck	12h0	Reg...	Internal
data_in	32'h8...	Inte...	Internal
scan_in	32'h8...	Inte...	Internal
i	32'h0...	Inte...	Internal
j	32'h0...	Inte...	Internal
flag	32'h0...	Inte...	Internal
data	7'h57	Pack...	Internal
s_out	7'h3c	Pack...	Internal

Processes (Active)

Name	Type (filtered)	State	Order	Parent Pat
#INITIAL#15	Initial	Active	1	/de_ttb

Ln#

```
58      $display("NO");
59      flag = 1;
60
61      end
62
63      if (flag)
64          $display("The module is not working correctly");
65      else
66          $display("The module is working correctly");
67      $stop;
68  end
69
70  descrambler uut(
71      .clk(clk),
72      .reset(reset),
73      .data_in(data_in),
74      .data_out(data_out)
75  );
```

Library Project sim

Dataflow ttb.v dtb.v


Transcript

```
# YES
# YES
# YES
# YES
# YES
# YES
# YES
# YES
# YES
# YES
# YES
# The module is working correctly
# ** Note: $stop : D:/WIFI/Scrambler/dtb.v(67)
# Time: 4080 ns Iteration: 0 Instance: /de_ttb
# Break in Module de_ttb at D:/WIFI/Scrambler/dtb.v line 67
VSM6>
```

Ln: 67 Col: 0 Project: h Now: 6,080 ns Delta: 0 sim:/de_ttb/#INITIAL#15

انکودر

 برای این قسمت پیچیدگی خاصی وجود ندارد این انکودر مانند ماژول داخل استاندارد به شکل زیر میباشد:




و برای نرخ کد $2/3$ نیز کافی است به ازای هر 2 ورودی کد چهارم تولید شده را برداریم و در قسمت دیکودر آن را با 0 جایگزین کنیم.

دیکودر


برای این قسمت از الگوریتم Viterbi استفاده میشود به این صورت که در این قسمت ما احتمال حالت داخل انکودر برای زمانی که 2 بیت وارد شده را داریم حساب میکنیم و در آخر مسیر با بیشترین احتمال را خروجی میدهیم. برای این کار در هر مرحله میدانیم زمانی که در یک حالت قرار داریم تنها ممکن است از دو حالت از کل 64 حالت موجود در رجیسترهای انکودر به این حالت رسیده باشیم که یکی از آنها حالتی است که مقدار رجیستر آخر 0 باشد و دیگری این است که مقدار آن 1 باشد. هر کدام از این حالت ها کد های مختلفی تولید میکنند. ما فاصله همینگ این کدها با کد ورودی و فاصله کلی که تا آن حالت های موردنظر داشته ایم را حساب میکنیم و با توجه به آنها حالت با هزینه کمتر را نگه میداریم. در آخر با توجه به هزینه کلی همه مسیر ها بهترین مسیر را انتخاب میکنیم و خروجی میدهیم.

ساختار ها

 ساختار انکودر تقریبا به شکل بالا میباشد با این تفاوت که حافظه ای در خروجی انکودر وجود دارد که ورودی ها را ذخیره میکند و به صورت FIFO خروجی میدهد. دلیل وجود این حافظه این است که به ازای هر ورودی ما حداقل دو خروجی داریم و برای این که بتوانیم به صورت سریال خروجی داشته باشیم باید این مقادیر در جایی ذخیره شوند.




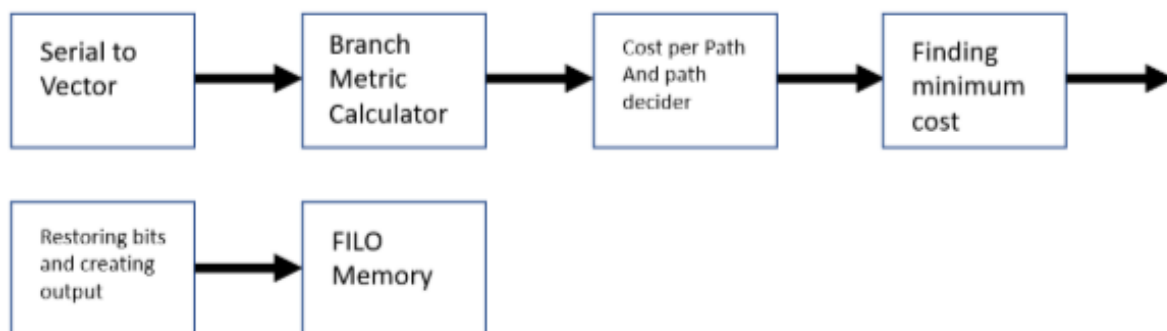برای دیکودر به طور کلی ساختار زیر وجود دارد:




در بلاک اول ورودی های ما 2 تا 2 تا جدا میشوند که حالت های موردنظر ساخته شوند. این کار با توجه به نرخ کد انجام میشود.

 
در بلاک دوم فاصله همه خروجی های ممکن انکودر با ورودی مقایسه میشوند. ساختار آن به صورت زیر میباشد:



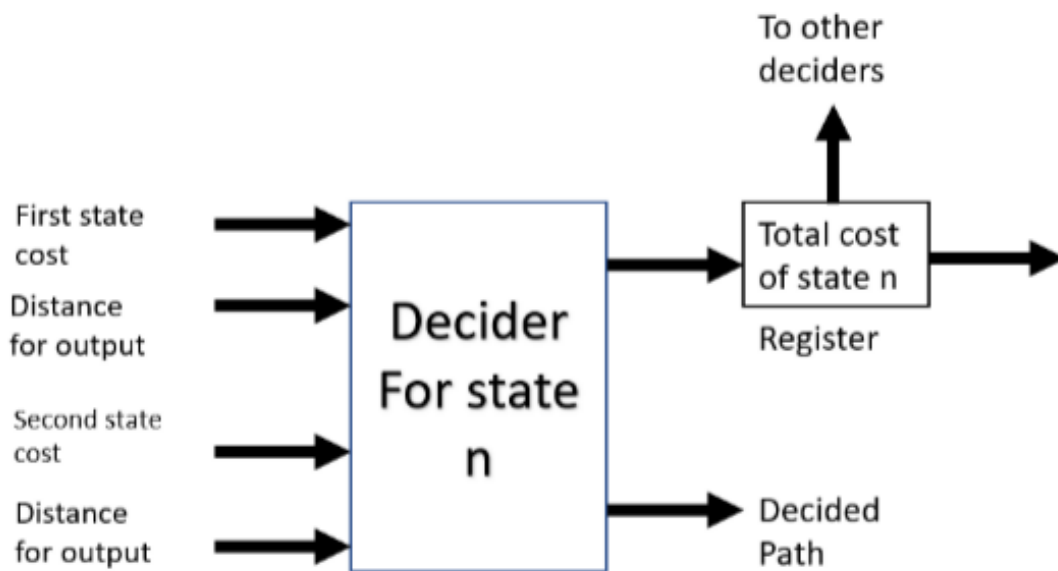
برای محاسبه و تصمیم گیری برای مسیر های مختلف بلاک سوم به صورت زیر میباشد:



 در اینجا حالت های اول و دوم همان حالت های ممکن هستند که در اول توضیح داده شد. در اینجا با توجه به فاصله خروجی آنها بین یکی از آن ها که هزینه کمتری خواهد داشت انتخاب خواهد شد. ساختار بلوک decider به شکل زیر میباشد:



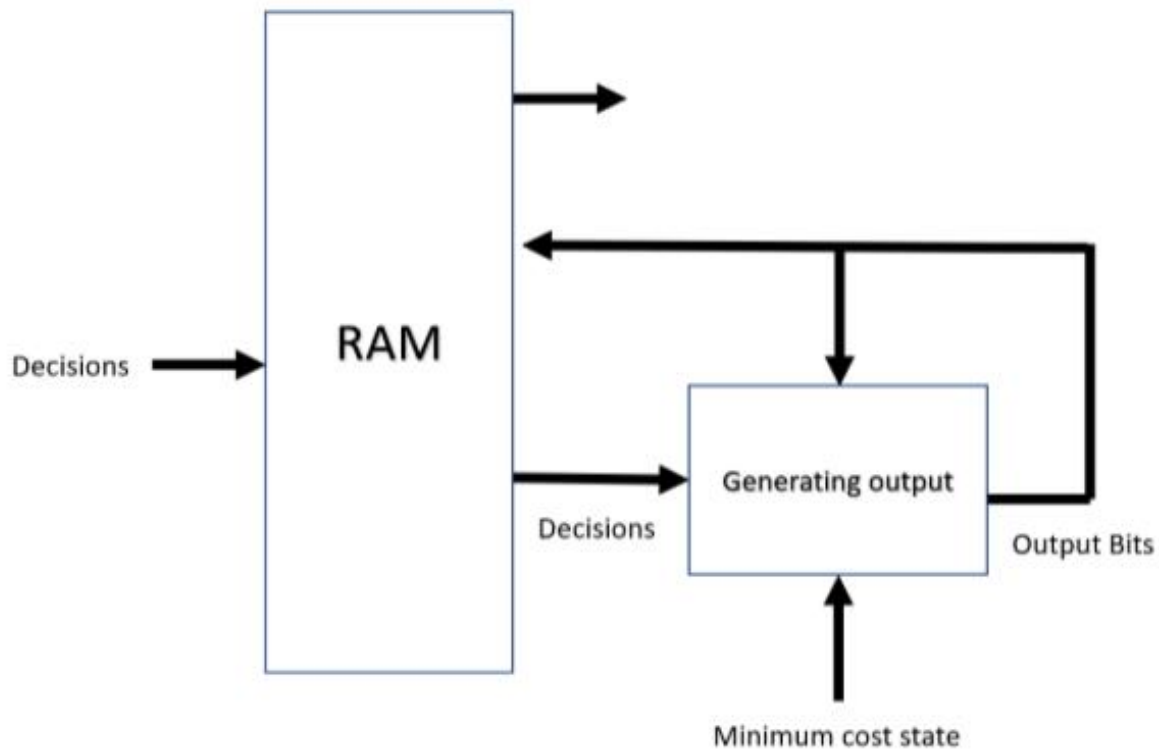توجه داشته باشید که برای هر حالت به یک عدد از این بلاک ها نیاز داریم تا بتوانیم برای هر کدام هزینه را حساب کنیم. برای تشخیص کمترین هزینه بعد این که ورودی ها کامل شدند هر کدام را 2 به 2 مقایسه میکنیم و در آخر کمترین را به دست می آوریم که کدام بلاک میباشد. این کار در 6 کلاک انجام میشود و از روش های دیگر سریع تر میباشد. برای قسمت آخر تشخیص مسیر نیز به شکل زیر ساختار را طراحی میکنیم:




که بیت خروجی این بلاک از آخر به اول می باشد و برای همین نمیتوان مستقیم خروجی داد.
 برای این که سرعت کار بالا برود میتوانیم هر بار بعد از تعداد محدودی بیت ورودی خروجی متناظر با آنها را محاسبه کنیم.
 قانون کلی برای این قسمت حداقل 5 برابر تعداد رجیستر ها در انکودر می باشد بنابراین در این قسمت نیز هر 32 بیت
 ورودی شروع به تولید خروجی متناظر با آنها میکند و در آخر همه خروجی را با هم به خروجی میدهد.


کد وریلاگ:

برای قسمت انکودر شامل 2 مازول هست که یکی انکودر می باشد و دیگری حافظه ای می باشد که اطلاعات را داخل آن
 میریزیم.


انکودر:

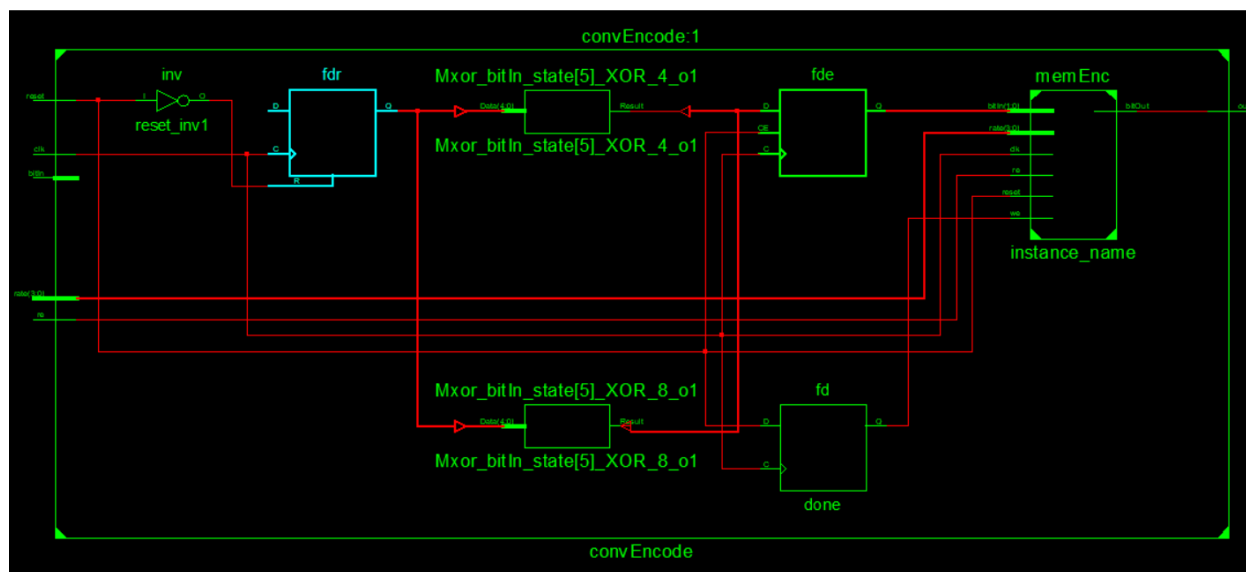


انکودر به همراه مموری مربوط به انکودر:

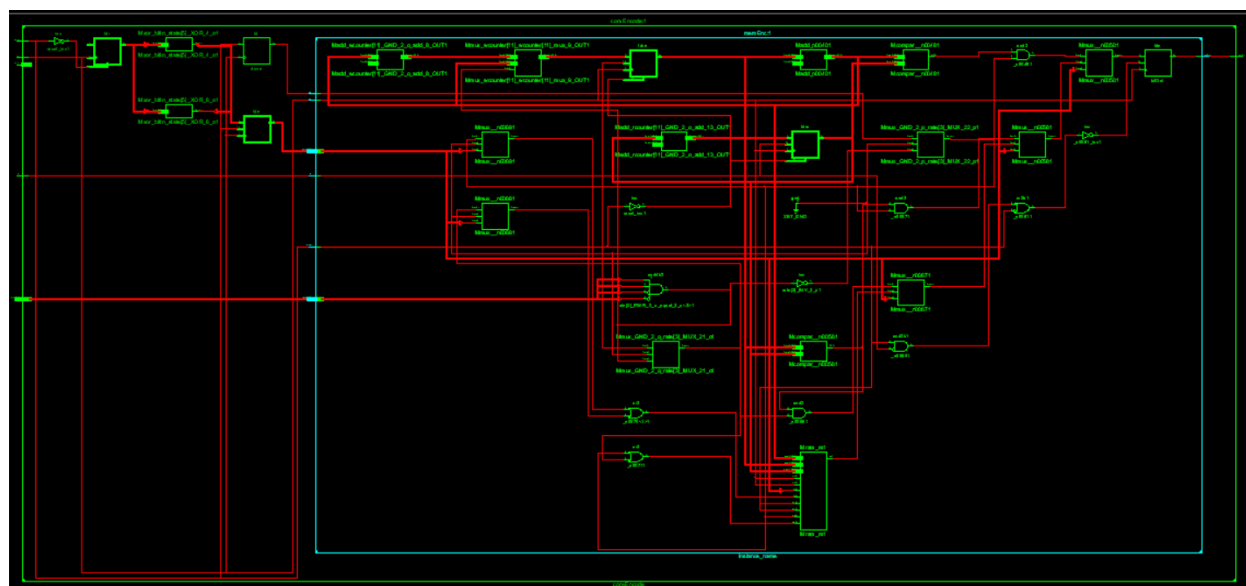

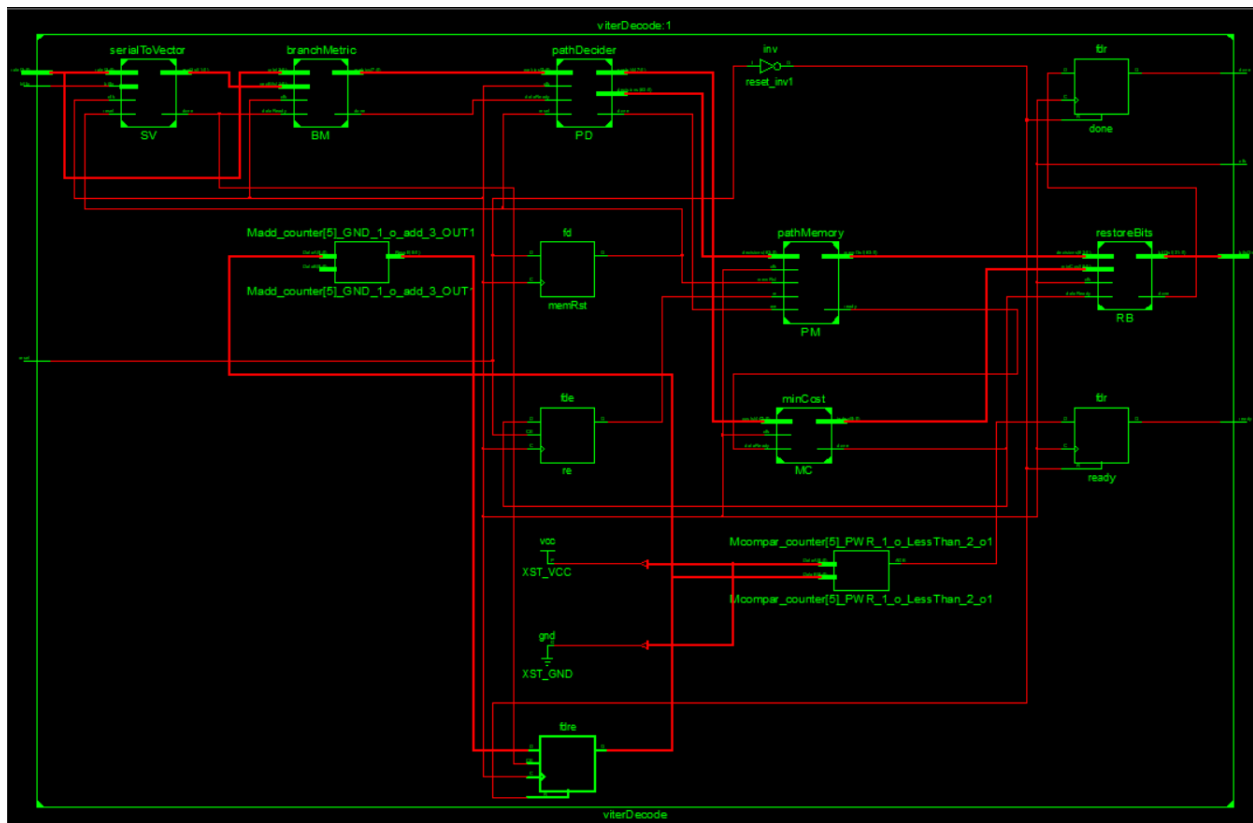
قسمت دیکودر دقیقاً به همان شکلی می باشد که در قسمت تئوری گفته شده است:




قسمت Serial to Vector :

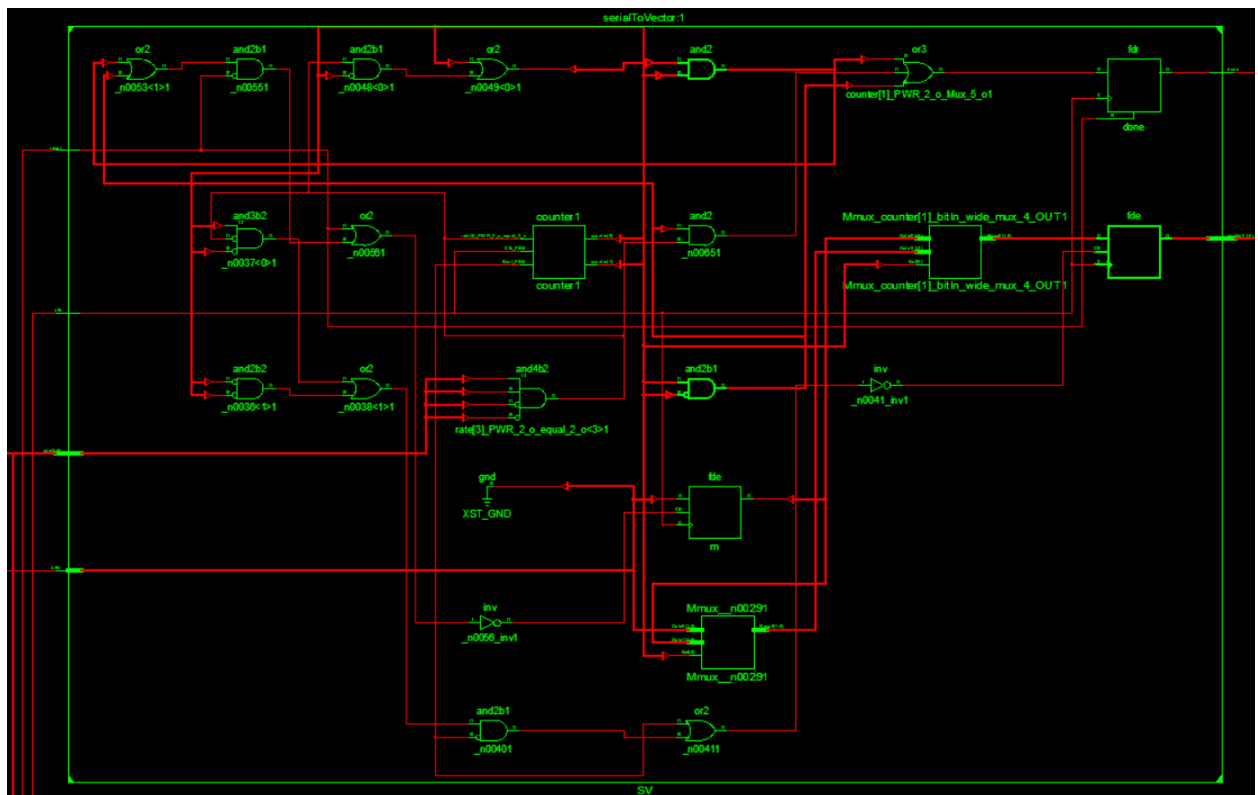


قسمت Branch Metrics:

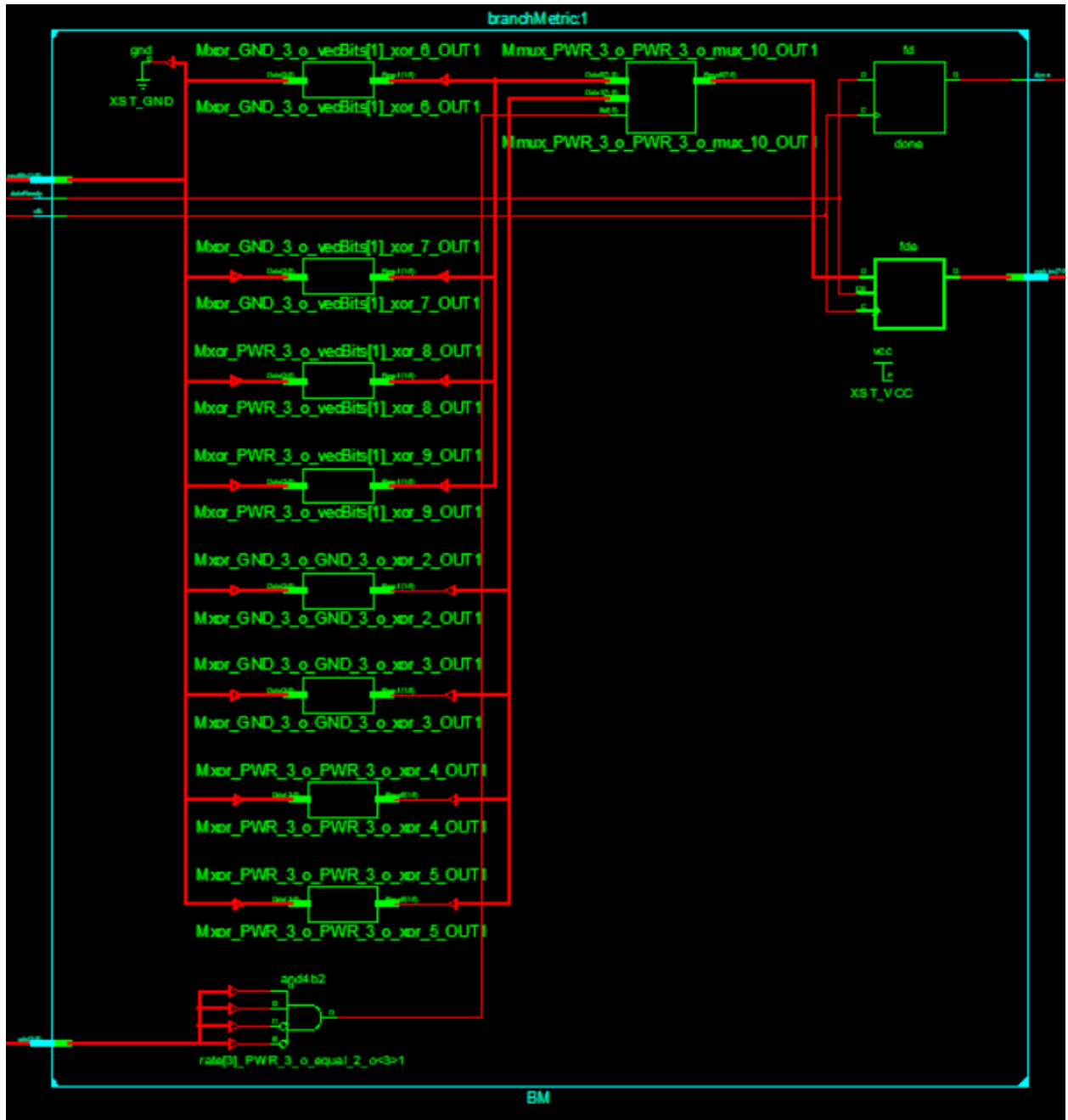

قسمت Path Decider:

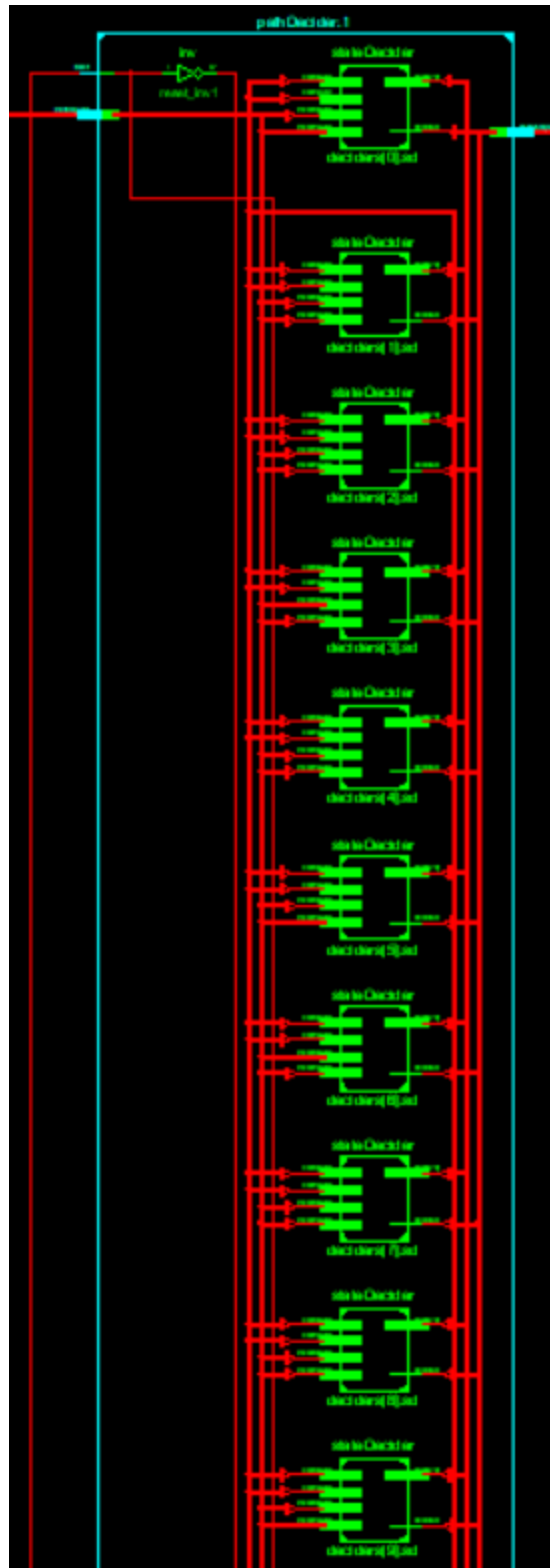


 هر کدام از این بلاک ها همان بلاک های decider میباشند و محتویات داخل آنها به شکل زیر میباشد:



هر کدام از این بلاک ها مقایسه کننده میباشند.

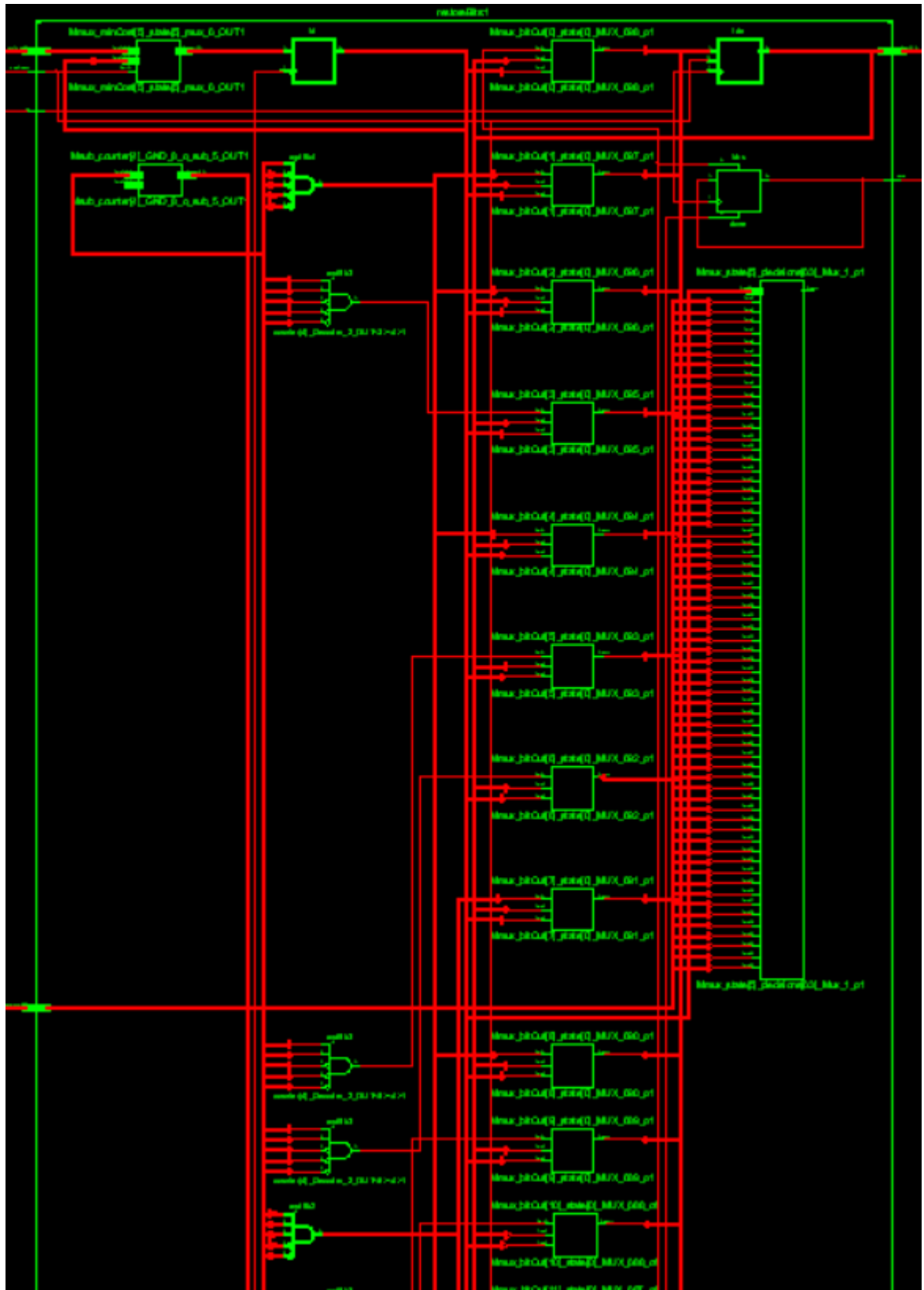قسمت restore bits جایی هست که از اطلاعات minCost و pathMemory استفاده میکنیم و بیت های درست را دوباره میسازیم:



طریقه کلی کار دیکودر به این شکل می باشد که 64 بیت را میخواند و بعد از 36 کلاک بیت های واقعی را میسازد و بعد آن دوباره اجازه میدهد 64 بیت دیگر وارد آن شود.

قسمت interleaver:

این قسمت دقیقاً بر اساس فرمول هایی که در خود استاندارد گفته شده زده شده است و نکته خاصی ندارد.

به دلیل زمان بسیار زیادی که صرف سنتز این مدار میشد نتوانستم عکسی از سنتز آن داشته باشم.


نمونه از شبیه سازی : (این مثال از خود ضمیمه استاندارد آورده شده است.)

		Msgs																
+	/asd/m	289'h00000000...	289'h000000000000000000000000004dd7cb079807c203ce1308f14317df52b859adb90f8510d4															
+	/asd/ncbps	8'hc0	8'hc0															
	/asd/dk	1'h0																
	/asd/reset	1'h0																
+	/asd/out	289'h000000000...	289'h000000000000000000000000009c66d80030ac71e825ad9c76623c09041a3e00ce387d8fee															
	/gbl/GSR	1'h0																

یک نمونه کوچکتر از Deinterleaver:

[illegible]

 برای قسمت ساختن موج های مثلثی به جای Cordic از DDS Compiler استفاده شده به دلیل اینکه استفاده از آن راحت تر میباشد و لیتسی آن به جای 1، 2 میباشد. متأسفانه در این قسمت به این مشکل برخورد کردم که نمیدانستم که چه مدت زمان باید به ازای هر بیت خروجی مثلثی بدهم برای همین فقط شکل موج را در اینجا میگذارم:



لیست فایل ها:

- فایل های مربوط به Scrambler در پوشه Scrambler قرار دارد و در گزارش Scrambler اسم آنها مشخص شده است.

- فایل های Convolutional Encoder:

فایل ماژول branch metric :BranchMetric.v

فایل ماژول سریال به وکتور: serialToVector.v

فایل ماژول Path decider :PathDecider.v

فایل ماژول decoder داخل Path decider :stateDecider.v

فایل ماژول pathMemory :pathMemory.v

فایل ماژول minCost :minCost.v

فایل ماژول restore bits :restoreBits.v

فایل ماژول Top layer برای دیکودر: viterDecoder.v

فایل ماژول مموری انکودر: memEnc.v

فایل ماژول Top layer : convEncoder.v

- فایل های ماژول Interleaver

interleaver.v :interleaver فایل

deinterleaver.v :deinterleaver فایل

tb__interleaver.v :interleaver فایل تست بنچ

tb__deinterleaver.v :deinterleaver فایل تست بنچ

• فایل های wave generator :

waveGen.v :wave generator فایل

wave.v :wave generator فایل تست بنچ